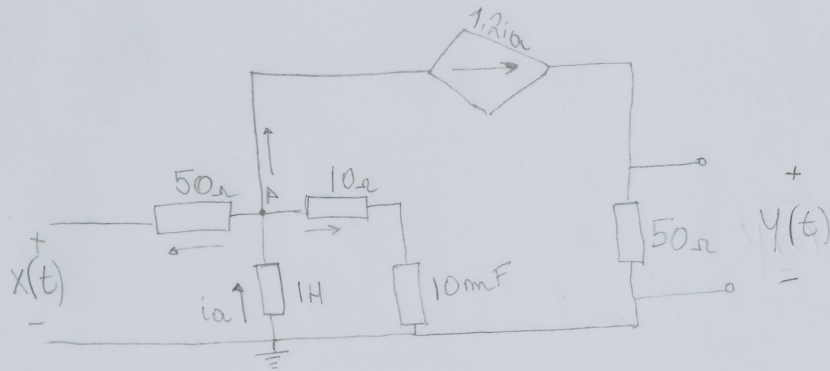


①



SEGUNDA ORDEM  
2 POLOS e 1 ZERO  
Tipo 1  
instável

$$\frac{V_A - x(t)}{R_1} + \frac{V_A}{R_2 + Z_C} + 1.2i_a = i_a \quad ; \quad y(t) = 1.2 \cdot i_a \cdot 50$$

$$i_a = \frac{y(t)}{60}$$

$$V_A \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + Z_C} \right) - \frac{x(t)}{R_1} = 0.2i_a$$

$$V_A \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + Z_C} \right) + 0.2i_a = \frac{x(t)}{R_1}$$

$$V_A = -i_a Z_L$$

$$V_A = -\frac{y(t) \cdot Z_L}{60}$$

$$-\frac{y(t) \cdot Z_L}{60} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + Z_C} \right) + \frac{0.2y(t)}{60} = \frac{x(t)}{R_1}$$

$$-\frac{y(t)}{60} \left( \frac{Z_L}{R_1} + \frac{Z_L}{R_2 + Z_C} \right) + \frac{0.2y(t)}{60} = \frac{x(t)}{R_1}$$

$$\frac{y(t)}{60} \left( \frac{-Z_L}{R_1} - \frac{Z_L}{R_2 + Z_C} + 0.2 \right) = \frac{x(t)}{R_1}$$


$$\frac{y(t)}{x(t)} = \frac{-60}{R_1}$$

$$\frac{y(s)}{x(s)} = \frac{-1.2}{\lambda/50 + \frac{\lambda}{10 + \frac{1}{10m\lambda}} - 0.2}$$

$$\frac{y(s)}{x(s)} = \frac{-1.2}{\lambda/50 + \frac{10m\lambda^2}{100m\lambda + 1} - 0.2} = \frac{-1.2}{\frac{100m\lambda^2 + \lambda + 500m\lambda^2 - \lambda - 10}{50(100m\lambda + 1)}}$$

$$\frac{y(s)}{x(s)} = \frac{-1.2}{600m\lambda^2 - 10} \cdot \frac{5000m\lambda + 50}{1} = \frac{-6\lambda - 60}{0.6\lambda^2 - 10}$$

1.7

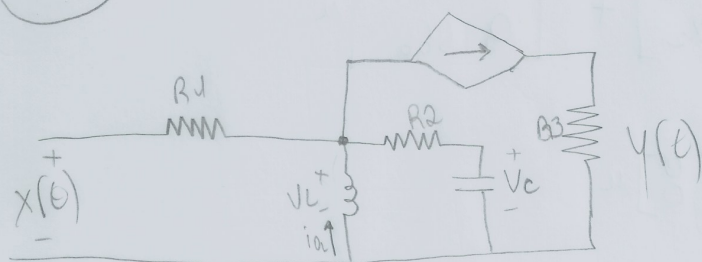

$x_1 = V_c \rightarrow$  VARIÁVEL DE ESTADO

$x_2 = I_L \rightarrow$  VARIÁVEL DE ESTADO

$$y = 60 i_c = -60 i_L = -60 I_L$$

$$x = u$$

$$V_c = V_L - I_c R_2 \quad (1)$$

$$I_L + I_c - 1,2 I_L + \frac{V_L - x(t)}{R_1} = 0 \quad (*0)$$

VARIÁVEL  $x_2$

$$I_c = C \frac{dV_c}{dt} \dot{x}_1$$

$$I_c = C \dot{x}_1$$

$$V_L = L \frac{dI_L}{dt} \dot{x}_2$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Utilizar (1) para escrever  $V_L$  em termos de  $V_c$

$$x_2 + \dot{x}_1 C - 1,2 x_2 + x_1 + \frac{\dot{x}_1 C R_2}{R_1} - \frac{\mu}{R_1} = 0$$

$$\dot{x}_1 \left[ \frac{C R_2}{R_1} + C \right] = 0,2 x_2 + \frac{\mu}{R_1} - \frac{x_1}{R_1}$$

$$\dot{x}_1 \cdot 0,012 = 0,2 x_2 + \frac{\mu}{50} - \frac{x_1}{50}$$

$$\boxed{\dot{x}_1 = 16,6666 x_2 - 1,6666 x_1 + 1,6666 \mu}$$

$$I_L + \frac{V_L - V_c}{R_2} - 1,2 I_L + \frac{V_L - \mu}{R_1} = 0 \quad (\text{Utilizando } *0)$$

$$x_2 + \frac{\dot{x}_2 L - x_1}{R_2} - 1,2 x_2 + \frac{\dot{x}_2 L - \mu}{R_1} = 0$$

$$\dot{x}_2 \left[ \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right] = 0,2 x_2 + \frac{x_1}{R_2} + \frac{\mu}{50}$$

$$\boxed{\dot{x}_2 = 1,6666 x_2 + 0,83333 x_1 + 0,16666 \mu}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.6666 & 16.6666 \\ 0.83333 & 1.6666 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1.6666 \\ 0.1666 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & -60 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$